

Laboratorio de Microprocesadores - 86.07

Trabajo Práctico Nº1:

Parpadeo de un LED

Profesor:			Ing. Guillermo Campiglio								
Cuatrimestre/Año:				1°/2020							
Turno de las clases prácticas				Miércoles							
Jefe de trabajos prácticos:				Ing. Pedro Ignacio Martos							
Docente guía:			-								
Autor			Seguimiento del proyecto								
Francisco	Rossi	99540									

Observaciones:				
Fecha de aprobación	Firma J.T.P			

Coloquio			
Nota final			
Firma profesor			

${\rm \acute{I}ndice}$

1.	Introducción	2
	1.1. Objetivo	2
	1.2. Descripción	2
2.	Materiales	2
3.	Diagrama en Bloques	2
4.	Esquemático	3
5 .	Diagrama de flujo	4
6.	Códigos	5
	6.1. a) Utilizando todo el puerto.	5
	6.2. b) Utilizando solo un bit del puerto	6
	6.3. Frecuencia de oscilación del LED	
7.	Resultados	8
8.	Conclusiones	8



1. Introducción

En el siguiente informe se explica el diseño de dos programas escritos en lenguaje Assembler para hacer parpadear un LED conectado al pin PB0 de un ATMEGA328p de dos maneras diferentes:

- a. Utilizando todo el puerto.
- b. Utilizando solo un bit del puerto.

1.1. Objetivo

El objetivo es controlar un pin de entrada/salida del microcontrolador.

1.2. Descripción

Se conecta un LED con un resistor en serie al pin PB0, para controlar el encendido y apagado del mismo mediante las instrucciones de Assembler correspondientes a los casos (a) y (b), en los cuales se controlara en un caso todo el puerto y en el otro un único pin respectivamente. También se realiza el ajuste de la frecuencia de oscilación a partir de pequeños cambios en el código.

2. Materiales

Se utilizaron los siguiente materiales para el proyecto:

- a. 1 LED Blanco
- b. 1 Resistor de 220Ω
- c. 1 Microcontrolador ATmega328p (Utilizando el integrado con el Arduino Uno)

3. Diagrama en Bloques

En la Fig. 1 se muestra un diagrama en bloques del circuito.

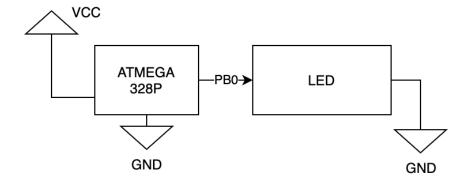


Figura 1: Diagrama en bloques.



4. Esquemático

En las Fig. 3 y Fig. 2 se muestra como se conectó el arduino con el LED y el resistor de 220 Ω .

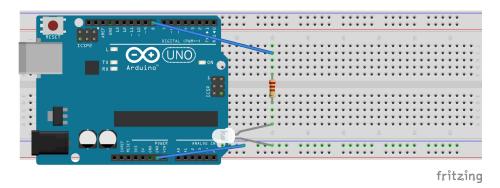


Figura 2: Conección entre arduino y LED.

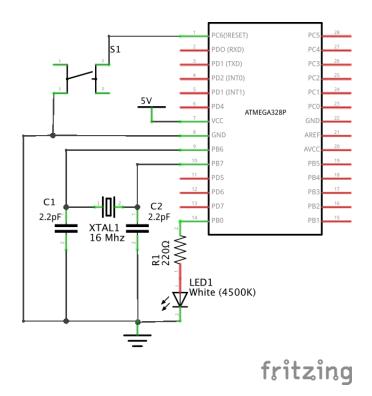


Figura 3: Esquemático del circuito implementado.



5. Diagrama de flujo

En la **Fig. 4** se muestra el diagrama de flujo del programa (b), el caso (a) es identico pero DDRB = 0xFF y LED on representa a todo el puerto B.

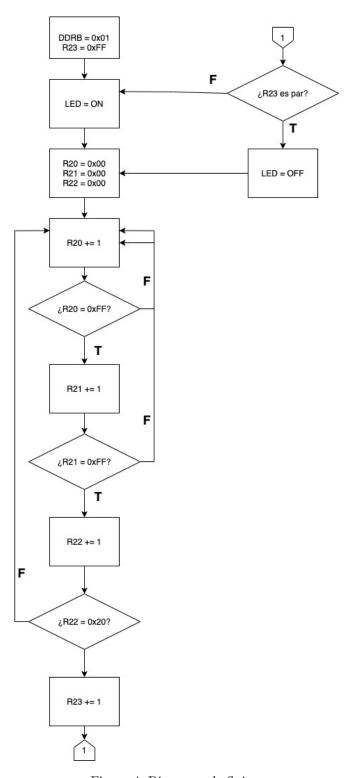


Figura 4: Diagrama de flujo.

TP N1: Parpadeo de un LED Rossi, Francisco - 99540

Fecha de entrega: 16 de Mayo de 2020



6. Códigos

Ambos códigos comparten la mayoría de sus lineas, la diferencia entre ambos es que en (a) se configura todo el *PortB* como salida y se hace conmutar el mismo todo como uno, en este caso podemos conectar el LED a cualquier *PIN* del puerto y este parpadearía. En cambio, en (b) se configura únicamente el *PB0* como salida y se hace conmutar el mismo, por lo tanto, solo conmutaría este *PIN*.

6.1. a) Utilizando todo el puerto.

```
.include "m328pdef.inc"
  . cseg
   .org 0x0000
         imp main
   .org INT_VECTORS_SIZE
10
  main:
          ldi
                 r20,0xff
12
          out
                DDRB, r20
                               ; Configuro puerto B como salida
14
          ser
                 r25
                             ; valores 0xFF y 0x00 para luego conmutar el puerto B
15
                 r26
16
          clr
17
          ldi
                 r23,0xff
18
                                    ; enciendo TODO el PUERTO B.
                  PORTB, r25
19
  on:
            out
20
21
  delay:
22
          l\,d\,i
                 \mathrm{r}20\ ,0\,\mathrm{x}00
23
          ldi
                 r21,0x00
24
25
          ldi
                 \mathrm{r}\,22\ ,0\,\mathrm{x}\,00
26
              inc
                     r20
  cvcle:
27
28
          срі
                r20,0xff
29
          brlo
                 cycle
          ldi
                r20,0x00
30
          i\,n\,c
                 r\,2\,1
31
          срі
                 r21,0xff
33
          brlo
                 cycle
          ldi
                 r21,0x00
34
                 r22
35
          inc
                               ; con este valor es facil variar de forma apreciable la frecuencia
36
          срі
                 r22,0x20
                                      ; ya que es un multiplicador de todos los incrementos anteriores
37
          brlo
                 cvcle
38
          i\,n\,c
                 r23
39
40
41
          mov
                 r24\ ,\ r23
          andi
                            ; el resultado es 0 o 1, y define si r23 es o no par.
42
                          ; Si es el valor de r23 es par entonces que apague el led,
          breq
43
44
                                 ; si no que lo prenda, asi cada vez que incrementa r23 tiene
                                 ;un resultado diferente, hace 1 ciclo con LED on y otro con LED off
45
         RJMP
                          ; reinicio el ciclo
                on
46
                                    ; apago el PUERTO B entero
48 off:
                  PORTB, r26
            out
         RJMP delay
```

TP N1: Parpadeo de un LED Rossi, Francisco - 99540

Fecha de entrega: 16 de Mayo de 2020



6.2. b) Utilizando solo un bit del puerto.

```
..include "m328pdef.inc"
  .\,equ\,\,ls\,b\,=\,0\,x01
  .cseg
   .org 0x0000
         imp main
   .org INT_VECTORS_SIZE
11
  main:
12
         ldi
                r20, lsb
                              ; Configuro el PB,0 como salida. No todo el puerto.
14
         out
                DDRB, r20
15
                              ; esto es para incializar r23 en un valor que al incrementarlo
                r23,0xff
         ldi
16
                                     ; sea par y cumplir la condicion en el primer breq que debe ser True
17
           sbi
                  PORTB, 0
                                ; enciendo el LED en PB0.
18
  on:
19
20
  delay:
21
         ldi
22
                r20,0x00
                r21,0x00
         ldi
23
                \mathrm{r}22\ ,0\,\mathrm{x}00
24
         ldi
25
              inc
                    r20
26
  cvcle:
                r20,0xff
27
         cpi
28
         brlo
                cycle
         ldi
                r20,0x00
29
30
         inc
                r21
31
         срі
                r21,0xff
         brlo
                cycle
33
         ldi
                r21,0x00
                r22
         inc
34
                              ; con este valor es facil variar de forma apreciable la frecuencia
                r22,0x20
         срі
                                     ; ya que es un multiplicador de todos los incrementos anteriores
36
         brlo
                cvcle
38
         inc
                r23
39
                r24, r23
40
         mov
                              el resultado es 0 o 1, y define si r23 es o no par.
41
         andi
                r24,
                     0 \times 01
                              ; Si es el valor de r23 es par entonces que apague el led,
         breg
43
                                ; si no que lo prenda, asi cada vez que incrementa r23 tiene
                                ;un resultado diferente, hace 1 ciclo con LED on y otro con LED off
44
         RJMP
                on
                         ; reinicio el ciclo
45
46
  off:
            cbi
                  PORTB, 0
47
                                ; apago el LED
         RJMP delay
                          ; reinicio el ciclo
48
```

El ciclo para realizar los retardos esta basado en incrementos de registros, dependiendo del valor de R23 se determina si el LED se debe apagar o prender. Y se repite el ciclo infinitamente. En la siguiente sección se explicará en profundidad la relación entre el incremento de registro y los tiempos de conmutación del PIN o el Puerto. El código fue pensado para lograr un tiempo en alto y en bajo similares es decir, que el $Duty\ Cycle$ sea lo más cercano posible al $50\ \%$.



6.3. Frecuencia de oscilación del LED

En ambos casos, queremos hacer que la oscilación sea apreciable a simple vista, es decir setear el tiempo de encendido y apagado del LED, lo que es lo mismo que el tiempo de encendido y apagado del PB0.

La frecuencia por default del clock del $Arduino\ UNO$ es $f_{ck}=16\ MHz$, de manera que sabiendo los ciclos de maquina que hay entre encendido y apagado $ciclos_{on},\ ciclos_{off}$ podemos obtener los tiempos de encendido y apagado como $t_{on}=\frac{ciclos_{on}}{f_{ck}},\ t_{off}=\frac{ciclos_{off}}{f_{ck}}$ y con esto podemos obtener la frecuencia de oscilación del LED como $f=\frac{1}{t_{on}+t_{off}}$.

Luego, para calcular la cantidad de ciclos en alto y en bajo debemos analizar como vamos a realizar el ciclo en el código, en este caso se realizó incrementando registro de manera que cada registro tiene un peso, al igual que el sistema numérico de manera que cuando R20 sea incrementado 255 veces el registro R21 se incrementara una vez y se volverá a repetir el incremento entre 0 y 255 del valor de R20, lo mismo sucederá con R22 y R21 hasta el valor máximo de R22, en este caso se eligió $R22_{MAX} = 0x20$ = 32.

a decimal

De manera que la cantidad de ciclos totales se podrá calcular como la cantidad de ciclos que se toma en incrementar el registro R20 (CC_{R20}) sumado a la cantidad de ciclos que se toma en incrementar el registro R21 (CC_{R21}) sumado a la cantidad de ciclos que se toma en incrementar el registro R22 (CC_{R22}) sumado a los ciclos extras.

Teniendo en cuenta la Tabla. 1 con la cantidad de ciclos que toma cada instrucción.

Tabla 1: Ciclos de maquina por instrucción

Instrucción	Ciclos
SBI	2
CBI	2
LDI	1
INC	1
CPI	1
BRLO	1
MOV	1
ANDI	1
BREQ_FALSE	1
BREQ_TRUE	2
BRLO_FALSE	1
BRLO_TRUE	2
RJMP	2

Podemos representar lo dicho anteriormente de manera matemática como:

$$CC_{R20} = \left[255 \cdot \left[cy(INC) + cy(CPI) + cy(BRLO_T)\right] - cy(BRLO_T) + cy(BRLO_F)\right] \cdot 255 \cdot R22_{MAX}$$

$$CC_{R21} = \left[255 \cdot \left[cy(INC) + cy(CPI) + cy(BRLO_T) + cy(LDI)\right] - cy(BRLO_T) + cy(BRLO_F)\right] \cdot R22_{MAX}$$

$$CC_{R22} = \left[R22_{MAX} \cdot \left(cy(INC) + cy(CPI) + cy(BRLO_T)\right)\right] - cy(BRLO_T) + cy(BRLO_F)$$

TP N1: Parpadeo de un LED Rossi, Francisco - 99540

Fecha de entrega: 16 de Mayo de 2020



Obteniendo luego la cantidad de ciclos en los cuales el LED estará encendido y apagado, ordenados por el orden de aparición:

$$cy_{on} = 3cy(LDI) + CC_{R21} + CC_{R22} + cy(MOV) + cy(ANDI) + cy(BREQ_T) + cy(CBI) + CC_{R20} = 8355976$$

$$cy_{off} = 3cy(LDI) + CC_{R20} + CC_{R21} + CC_{R22} + cy(MOV) + cy(ANDI) + cy(BREQ_F) + cy(RJMP) + cy(SBI) = 8355977$$

Luego utilizando la expresión $t_x = \frac{ciclos_x}{f-ck}$ se obtienen lo valores de t_{on} y t_{off} .

Los valores obtenidos se muestran en la Tabla. 2.

Tabla 2: Tiempos de encendido y apagado.

	Ciclos	Tiempo (s)
ON	8355976	0,52225
OFF	8355977	0,52225

Con estos resultados obtenemos la frecuencia de oscilación del LED y el Duty Cycle:

$$Duty\ Cycle = 50\%$$

$$f = 0,95740 \; Hz$$

7. Resultados

Se logró diseñar dos programas para el microcontrolador ATMEGA328p que hagan oscilar un LED colocado en el puerto B, con $Duty\ Cycle \approx 50\,\%$ y con frecuencia adaptable cambiando el valor de $R22_{MAX}$ de dos maneras diferentes, una utilizando todo el puerto y otra un único PIN.

8. Conclusiones

Se logró controlar el pin de entrada y salida para hacer titilar el LED tanto individualmente (b), asi como todo el puerto junto (b), podemos encontrar la posible utilidad de los dos casos, por ejemplo en el caso (a) podemos sincronizar todo el puerto para que conmute al mismo tiempo en caso, por ejemplo, de querer conmutar múltiples LEDs de manera sincronizada sin que la corriente máxima que puede ser obtenida del pin sea alcanzada. En el otro caso es de utilidad cuando en los otros pines hay otros periféricos conectamos y no deseamos alterar sus valores.